


Exercício 06 - Portas lógicas

1)

Porta And

$A \cdot B$

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

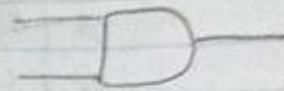

Porta Or

$A + B$


A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Porta Xor

$A \oplus B$

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

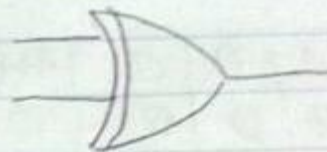

Porta Not

\bar{A}

A	S
0	1
1	0




Porta Nand

$\overline{A \cdot B}$

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Part 1 Nor

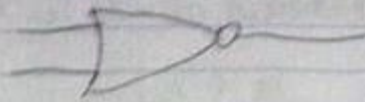


A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$\overline{A+B}$

Part 2 XOR

$\overline{A+B}$


A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

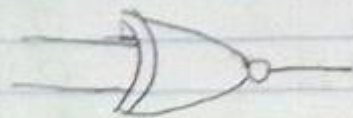

2)

a)

A	B	C	$\overline{A+B}$	$\overline{B.C}$	S
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1

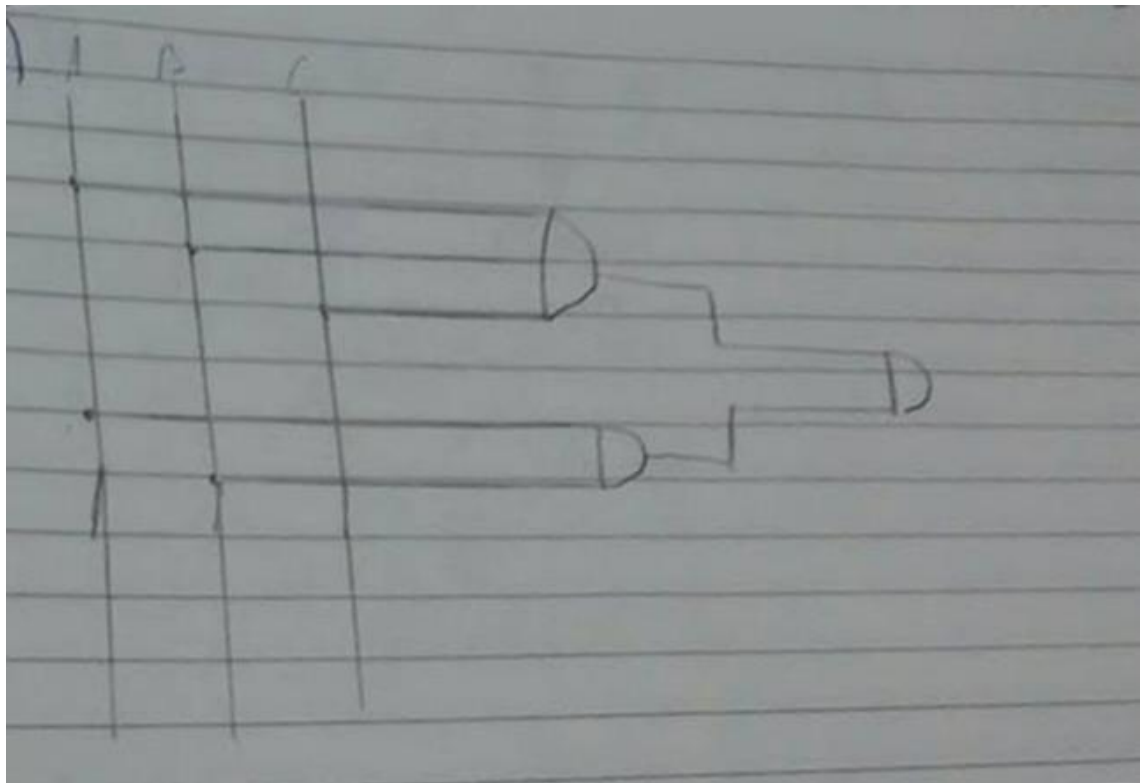

$$c) AB(C + \bar{B})$$




$$5) a) (A + B) \cdot (A \cdot B)$$

$$b) A \cdot \bar{A} (B + 0) (B \cdot C) (\bar{C} + \bar{D}) (\bar{B}) (\bar{D} + C) (0 + \bar{B})$$


$$c) A / B (B + C) (B + D)$$

$$d) (\bar{A} + B) (A + \bar{B}) (A + C) (B + D) (B + C) (C + B) (C + D) (C + \bar{B}) (C + A)$$
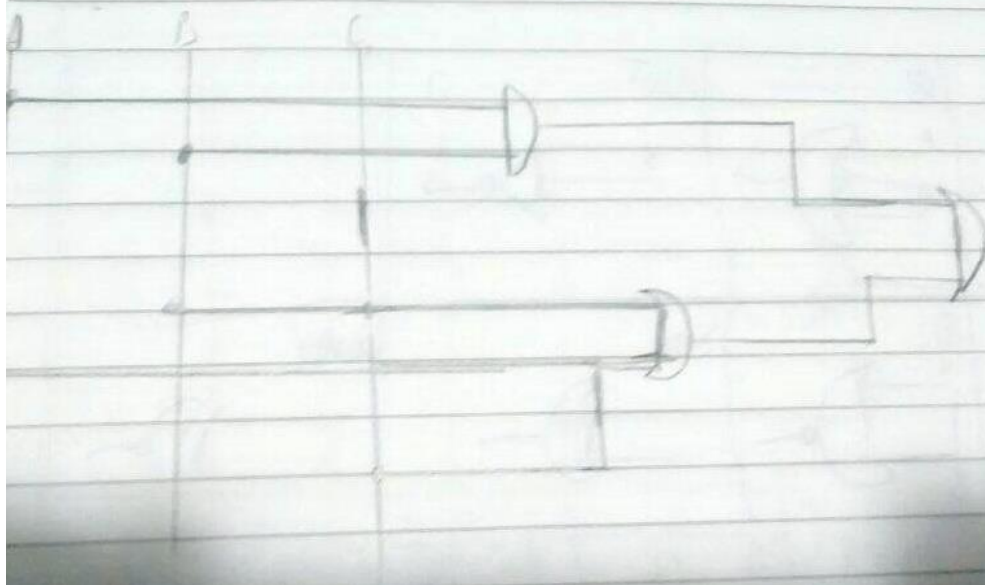
$$c) (A \cdot B) + (C \cdot (A + B)) + B$$



7)

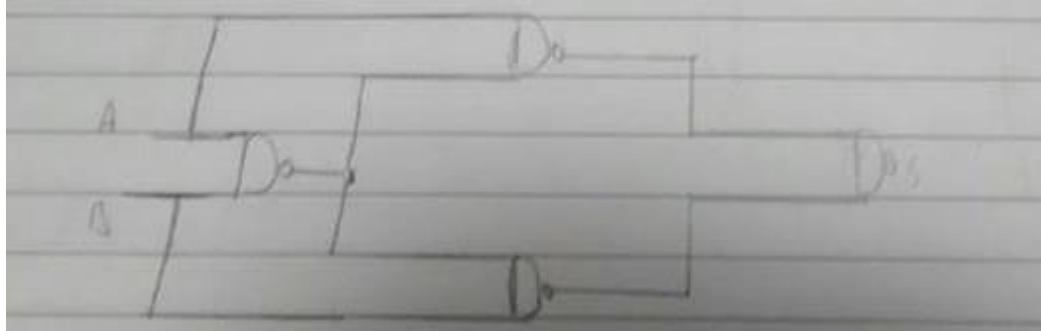

$$f) A \cdot B \cdot C + \overline{B+C} + ((A+C) \cdot A)$$

